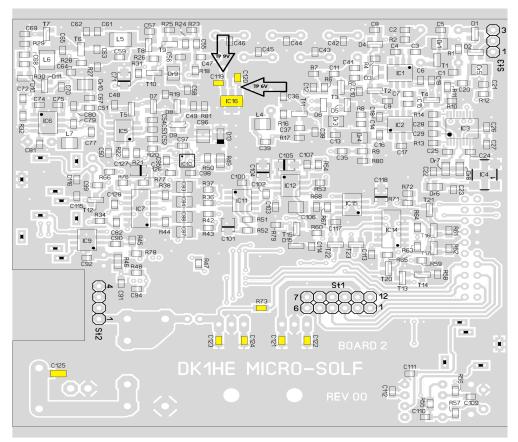




MicroSolf Transceiver

© QRPproject Molchstr. 15 12524 Berlin http://www.QRPproject.de Telefon: +49(30) 85 96 13 23 e-mail: support@QRPproject.de




Baugruppe 1 Spannungsversorgung

Beginne auf der Platinen-Unterseite

[] C119	100nF	0805	X7R	[] C120	100nF	0805	X7R
[] C121	100nF	0805	X7R	[] C122	100nF	0805	X7R
[] C123	100nF	0805	X7R	[] C124	100nF	0805	X7R
[] C125	100nF	1206	X7R	[] R73	15K	0805	
[] IC16	78L06	S0T-89	9				

Drehe die Platine um und installiere die restliche Teile für die Spannungsversorgung.


[] IC17 7805	T0-220	[] IC18	7809	T0-220
[] D17 BY252	D0-201	[] Bu5	DC Hohl	steckerbuchse 2,1mm
[] St5 Buchsen	leiste 2pol	[] F1	Sicherun	gshalter

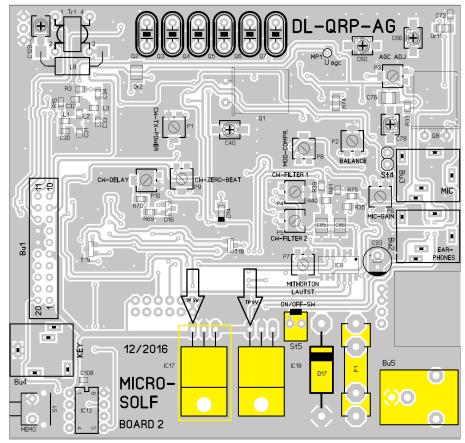


[] Sicherung 2A

Fertig! Nun kann die Spannungsversorgung getestet werden. schließe ein 12V Netzteil (>11V<16V) an Bu5 an. St5 wird später mit dem Einschalter verbunden. Für den Test reicht es, das 2-polige Kabel mit dem Stecker in St5 zu stecken und die blanken Enden zu verbinden. Prüfe nun die Spannungen:

[] TP9V oben	[] TP5V oben
[] TP9V unten	[] TP6V unter

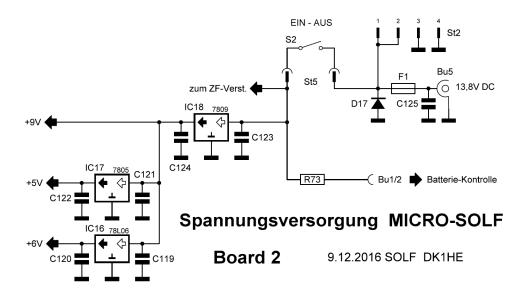


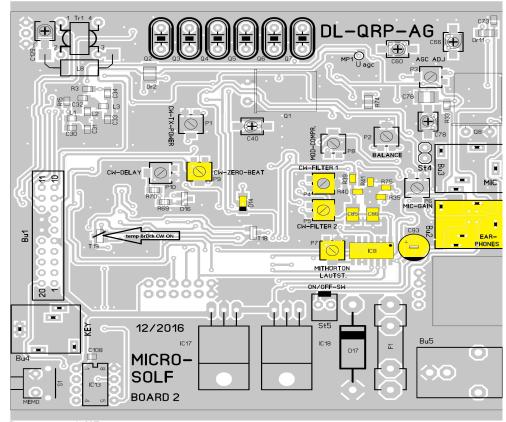


Baugruppe 2 NF

Aus praktischen und ESD Sicherheitsgründen bestücken wir zuerst alle passiven Bauteile. Damit alle gleichartigen Bauteile hintereinanderweg bestückt werden können ist es dabei erforderlich, oft zwischen Unterseite und Oberseite der Platine zu wechseln. Das klingt etwas unbequem, lässt sich aber mit einem anständigen Platinenhalter deutlich erleichtern. Viel unpraktischer wäre es, zwischen verschiedenen Bauteile-Containern wechseln zu müssen. Ich verwende durchgängig den Index bgxo für Oberseite und bgxu für Unterseite.

[] bg2uA	R38	100K	0805	[] bg2uA R44	100K	0805	
[] bg2uB	C100	100nF	0805 X7R	[] bg2uB C10	3 100nF	0805 X7R	
[] bg2uA	C92	100nF	0805 X7R	[] bg2uA C91	100nF	0805 X7R	
[] bg2o	R39	100R	0805	[] bg2uA R46	3,9R	1206	
[] bg2o	R40	10K	0805	[] bg2o R41	10K	0805	
[] bg2uA	R34	10K	0805	[] bg2uB R53	10K	0805	

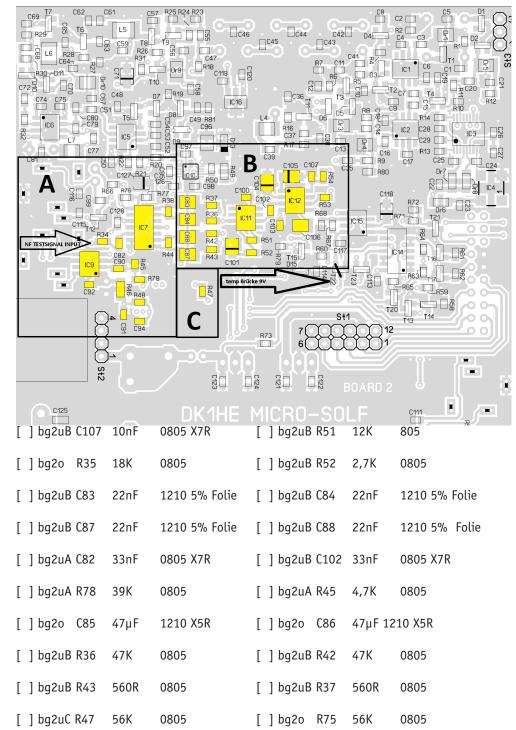

					_		1.				
[] bg2u <i>P</i>	\ R48	56K	0805		[] bg2uB	C101	0,22μF	Tantal	SMD	Gr.A
[] bg2uE	8 R54	680R	0805		[] bg2uB	C104	0,47μF	Tantal	SMD	Gr.A
[] bg2uE	C105	1μF Tan	tal SMD	Gr.A	[] bg2uA	C90	1μF	0805 2	K7R	
[] bg2u <i>A</i>	C94	1μF	0805 X7	'R	[] bg2o	C93	100μF ra	adial S	ubmir	iiatur
[] bg2o	P7	10K	SMD		[] bg2o	P9	10K	SMD		
[] bg2o	P4	1K	SMD		[] bg2o	P5	1K	SMD		
[] bg2o	IC8	CD4066		S0-14	[] bg2uB	IC12	NE567D	SO-8		
[] bg2o	D14	ZF3,3		S0D-80	[] bg2uA	IC9	TDA7052	2AT	SO-	-8
[] bg2uE	3 IC11	TL071CE)	S0-8	[] bg2uA	IC7	TL074CD)	SO-	-14
[] bg2o	Bu2	Stereo-k	(linkenbu	ıchse 3,5ı	nn	n Printaus	sführur	ng			
Test der E	Baugru	ppe 2:									
[] Löte e gesetzt, d					an	"unten" z	zu sehe	en bei T2	2. Dam	it wird	d 9V RX
[] Schlie https://w Input (R3	ww.heis	se.de/dov								Testsi	gnal
[] Schlie	ße eine	e LED mit	Vorwide	rstand an	В	U1 PIN 9	an.				
[] Schlie	ße eine	en Kopfhö	irer an B	u 2 an							
[] Schlie	ße das	Netzteil	an und s	chalte üb	er	ST5 / Kal	belsch	wanz das	Gerät a	an	
sein	[] Erzeuge mit dem Sinusgeerator einen 650 Hz Ton. Dieser sollte nun im KH zu hören sein [] Schalte das Gerät aus und										
	[] Löte eine Brücke wie im Bestückungsplan "oben" zu sehen bei T19. Damit wird die Baugruppe auf CW geschaltet.										
[] Schalt len von P4 Programm	4 und P	5 auf ma	ximale La	autstärke.	S	chließt m	an an	Bu 2 stat	tt des k	(H ein	PSK

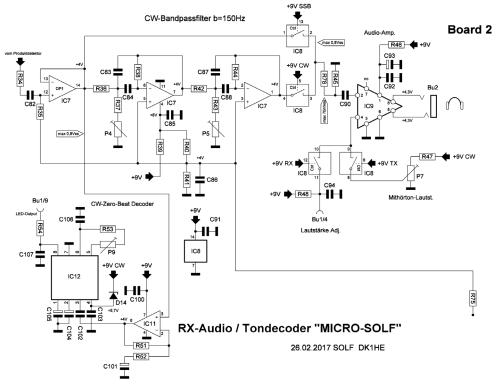

kontrollieren. Die LED an BU1 PIN 9 sollte Leuchten, wenn genau 650 Hz eingestellt sind.


[] Wenn alles zufriedenstellend ist, entferne das Netzteil, belass aber die temporären Brücken und die LED an ihrem Platz, sie werden für BG3 wieder gebraucht.

Damit ist die Baugruppe 2 fertig, im nächsten Schritt wird Baugruppe 3, die ZF gebaut.


Anmerkung: Der erwähnte Platinenhalter, mit dem man die Platine so bequem drehen kann:

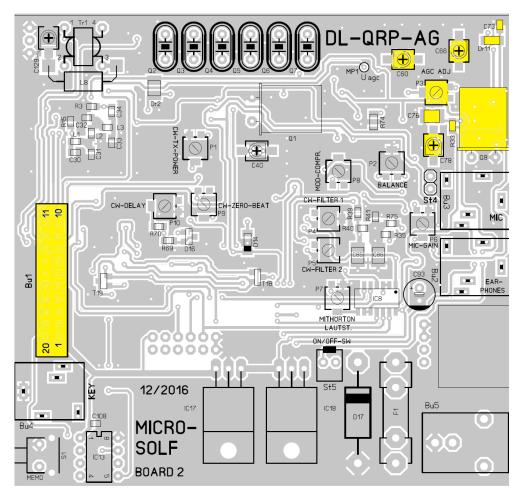http://www.qrp-shop.biz/epages/qrp-shop.sf/de_DE/?ObjectID=3696471





Baugruppe	3 Z u	ınd Prodi	ukdete	ktor					
[] bg3uB	R25	1,8K	805		[] bg3uA	R32	10K	0805	
[] bg3uA	R28	10K	0805		[] bg3uB	R23	12K	0805	
[] bg3uA	R27	15K	0805		[] bg3o	R33	1K	0805	
[] bg3uA	R29	2,7K	0805		[] bg3uA	R30	330R	0805	
[] bg3uB	R24	33K	0805		[] bg3uB	R31	470K	0805	
[] bg3uB	R26	560R	0805		[]bg3uA	C75	100nF	0805	X7R
[] bg3uA	C74	10nF	0805	X7R	[] bg3uA	C80	150pF	0805	NP0

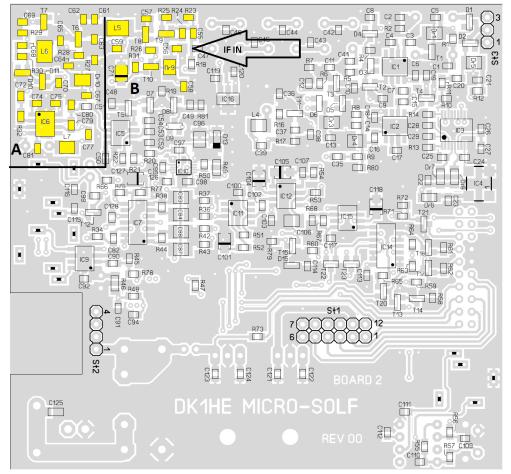


[] bg3uA	C72	1nF	0805	NPO	[] bg3uB	C55	1nF	0805	NP0
[] bg3uA	C77	220pF	0805	NPO	[] bg3uA	C79	220pF	0805	NP0
[] bg3uA	C64	22nF	0805	X7R	[] bg3uA	C67	22nF	0805	X7R
[] bg3o	C73	22nF	0805	X7R	[] bg3uB	C56	22nF	0805	X7R
[] bg3uB	C58	22nF	0805	X7R	[] bg3uA	C61	22nF	0805	X7R
[] bg3uA	C62	22nF	0805	X7R	[] bg3uA	C69	22nF	0805	X7R
[] bg3uA	C81	33nF	0805	X7R	[] bg3uA	C68	4,7nF	0805	X7R
[] bg3uA	C70	4,7nF	0805	X7R	[] bg3o	C76	47µF	1210	X5R

```
[ ] bg3uB C57 47nF
                      0805 X7R
                                     [ ] bg3uA C65 56pF
                                                            0805 NP0
                      0805 NP0
                                                            0805 NP0
[ ] bq3uA C63 680pF
                                     [ ] bq3uB C59 68pF
[ ] bg3uB C71 0,47µF 25V Tantal SMD Gr.A
[ ] bg3o
          Р3
              50K
                      SMD
          Q8 Quarz 8,0000 Mhz 32pF HC18 liegend
[ ] bq3o
[ ] bg3o
          Dr11 10µH
                       Ferrit 1206
[ ] bg3uB Dr9 22µH
                      Ferrit 1210
[ ] bq3uA Dr10 22µH
                      Ferrit 1210
[ ] bg3uB L5 4,7µH
                      Keramik 1812
[ ] bq3uA L6 4,7µH
                      Keramik 1812
[ ] bq3uA L7
              entfällt, Brücke machen
[ ] bg3o
          C78 7-50pF Murata-Trimm-C TZB4 B-Type
          C60 7-50pF Murata-Trimm-C TZB4 B-Type
[ ] bq3o
[ ] bg3o
          C66 7-50pF Murata-Trimm-C TZB4 B-Type
[ ] bg3uA D11 BAR43
                                     [ ] bg3uA D10 BAR43
                       S0T-23
                                                            S0T-23
[ ] bq3uB T10 BC850C SOT-23
                                     [ ] bg3uA T7
                                                     BFS20
                                                             S0T-23
[ ] bg3uA T6
                                     [ ] bg3uB T8
                                                            S0T-23
              BFS20
                      S0T-23
                                                     BFS20
                      S0T-23
[ ] bg3uB T9
                                     [ ] bg3uA IC6 NE612 SO-8
              BFS20
          Bu1 Buchsenleiste 20pol. Reichelt PRBL 20D
[ ] bq3o
Test BG 3
[ ] Schließe das Netzteil und einen Kopfhörer an.
[ ] Stelle P3 so ein, dass am MP1 100mV Gleichspannung anstehen.
[ ] Speise am MP ZF IN (C55) ein 8MHz Signal ein.
```

[] Stelle mit C60 und C66 im Wechsel auf maxmale Spannung an MP1 ein. Erreicht die

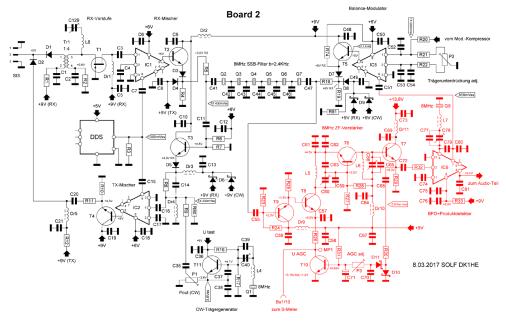
HF/ZF-Teil DK1HE SSB/CW-Transceiver "MICRO-SOLF"



gemessene Spanung etwa 500mV, dann muss das Einspeisesigal (8MHz) verringert werden.

[] Verdrehe C78 bis du im Kopfhörer einen Ton hörst.

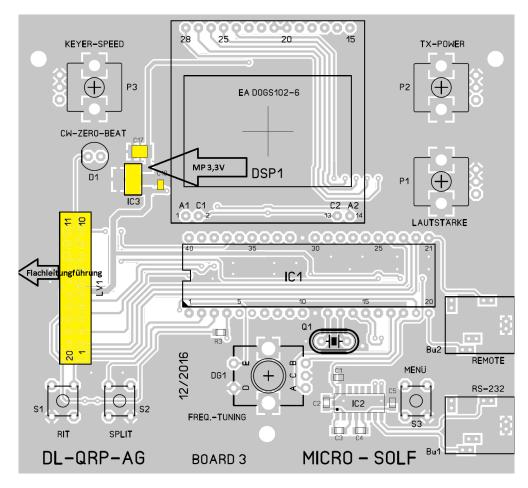Hat alles funktioniert, dann sind ZF Stufe und Produktdetektor auch fertig und du kannst mit Baugruppe 4 weiter machen. Dafür brauchen wir die Platine Board 3



Baugruppe 4, Board 3 Spanungsversorgung 3,3V

[] C17 $47\mu F$ 1210 X5R [] C18 $1\mu F$ 0805 X7R

[] IC3 LM3940 IMP-3,3 SOT-223

Zur Berbindung mit dem Board 2 brauchen wir die 20pol Flachbandleitung (ca. 18cm). Diese wird an einem Ende mit einem Leiterplattenverbinder versehen, der direkt in die Leierplatte gelötet wird. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Kabelader die zu PIN1 LV1 führt am anderen Ende auch zu PIN1 BU1 auf Board 2 führt.


[] LV1 Leiterplattenverbinder20pol an einem Ende der Flachbandleitung aufquetschen. Das geht am besten in einem Schraubstock. Um die Pins zu schützen bitte mit Holzleisten oder LP Material etwas Abstand herstellen. Diese Seite wird später auf Board 3 direkt verlötet

[] FF Flachkern-Ferrit FB-20 über das Flachbandkabel schieben

[] LV2 Leiterplattenverbinder20pol am anderen Ende der Flachbandleitung aufquetschen. Dieses Ende wird auf Board 2 in BU1 gesteckt. Achte darauf, dass PIN 1 mit PIN 1 verbunden ist.

[] Löte LV1 auf Board 3 so auf, dass das Kabel wie im Plan zu sehen nach links die Patine verlässt

Test BG4

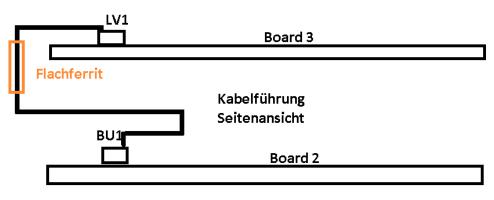


[] Verbinde Board 3 über das Flachbandkabel mit Board 2

[] Schließe das Netzteil an Board 2 an

[] Schalte den Microsolf mt dem Kabelschwanz ST5 Board 2 ein


[] Messe an MP 3,3V die Spannung, sie muss etwa 3,3 V betragen.

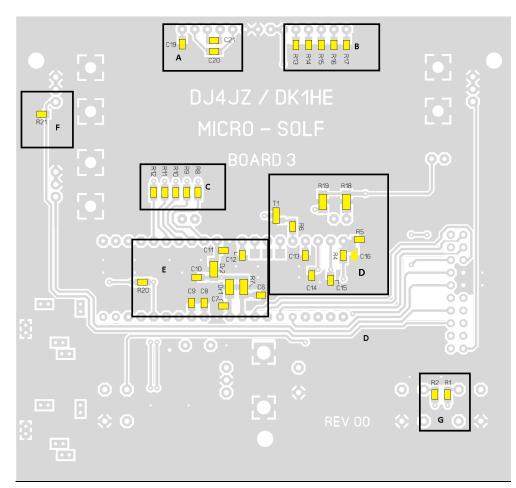[] Ist das ok, dann schalte den Solf aus, entferne das Netzteil und die Verbindung von Board 3 zu Board 2.




Es geht weiter mit BG5 auf Board 3, das ist das Digtalteil des Micro-Solf.


Baugruppe	5, Di	gitalteil							
[] bg5uA	C19	1μF	0805	X7R	[] bg5uA	C20	1μF	0805	X7R
[] bg5uA	C21	1μF	0805	X7R	[] bg5uB	R13	4,7K	0805	
[] bg5uB	R14	4,7K	0805		[] bg5uB	R15	4,7K	0805	
[] bg5uB	R16	4,7K	0805		[] bg5uB	R17	4,7K	0805	
[] bg5uE	R20	4,7K	0805		[] bg5uC	R8	2,7K	0805	
[] bg5uC	R9	2,7K	0805		[] bg5uC	R10	2,7K	0805	
[] bg5uC	R11	2,7K	0805		[] bg5uC	R12	2,7K	0805	

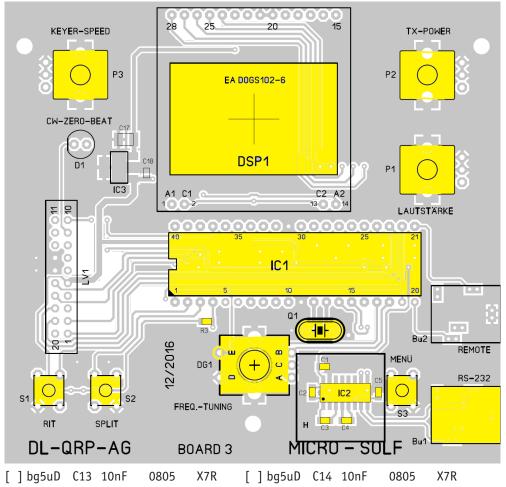

[] bg5uD	C13	10nF	0805	X7R	[] bg5uD	C14	10nF	0805	X7R	
[] bg5uD	C15	10nF	0805	X7R	[] bg5uD	C16	10nF	0805	X7R	
[] bg5uD	R18	120R	1206		[] bg5uD	R19	120R	1206		
[] bg5uD	R4	15K	0805		[] bg5uG	R1	10K	0805		
[] bg5uG	R2	10K	0805		[] bg5oI	R3	10K	0805		
[] bg5uD	R5	10K	0805		[] bg5oH	C1	100nF	0805	X7R	
[] bg5uE	C6	100nF	0805	X7R	[] bg5uE	C 7	100nF	0805	X7R	
[] bg5uE	C10	100nF	0805	X7R	[] bg5uE	C11	100nF	0805	X7R	

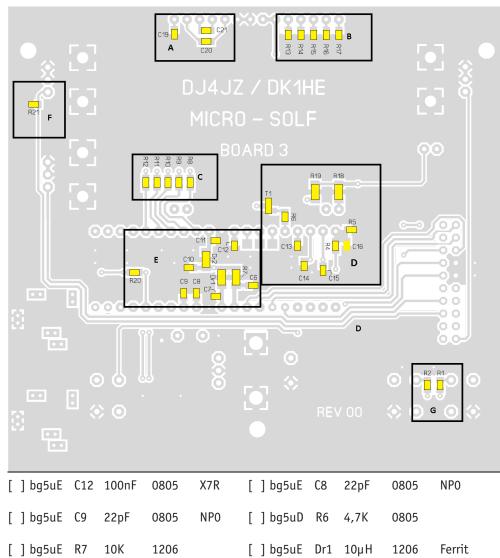


[] bg5uE C12	100nF 0805	X7R	[] bg5uE	C8	22pF	0805	NP0
[] bg5uE C9	22pF 0805	NPO	[] bg5uD	R6	4,7K	0805	
[] bg5uE R7	10K 1206		[] bg5uE	Dr1	10μΗ	1206	Ferrit
[] bg5uE Dr2	10μΗ 1206	Ferrit	[] bg5oH	C2	1μF	0805	X7R
[] bg5oH C3	1μF 0805	X7R	[] bg5oH	C4	1μF	0805	X7R
[] bg5oH C5	1μF 0805	X7R	[] bg5uF	R21	6,8K	0805pa	rallel zu P2
[] bg5oH IC2	MAX232 ACSE	SO-16	[] bg5uD	T1	BC817-4	40	S0T-23
[] bg5o Q1	Quarz20,0000N	1Hz	32pF H(349U-	S(low pro	ofile)	

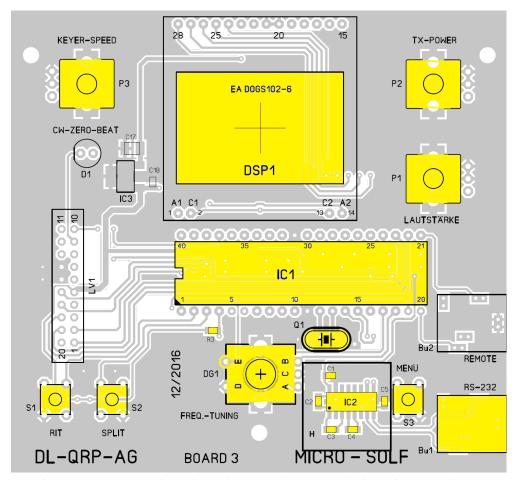

Löte den Quarz mit etwas Abstand zur Platine ein (ca 0,5-1mm) damit beim Löte kein Zinn keinen Kurzschluss unter dem Quarz verursachen kann.

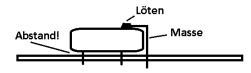[] In der Nähe des Quarzes befindet sich ein Masse-Lötauge. Stecke in dieses Lötaugen einen Draht und löte es von der Lötseite auf der Platine fest. Biege es dann auf kürzestem Weg oben über einen Quarz. Bereite den Quarz auf eine schonende Lötung am Gehäuse vor in dem du mit einem Glasfaserpinsel (gibt es am preiswertesten im Autozubehör) die Stelle




an der das Widerstandsbeinchen aufliegt blank putzt. Nun das Widerstandsbeinchen mit dem Quarzgehäuse verlöten. Langes "Braten" führt zur Zerstörung des Quarzes. Hast du mit dem Glasfaserpinsel gut radiert, dauert die Lötung nur 1-2 Sekunden.

[] bg5o	SK1	Präzisions-IC-Fassung40pol Achte auf die Ausrichtung,	die Kerbe
in der Schmals	seite muss	nach links zum Flachbandkabel LV1 zeigen!	


[] bg5o	S 1	Kurzhubtaster
[] bg5o	S2	Kurzhubtaster
[] bg5o [] bg50	S3 DG1	Kurzhubtaster Drehgeber mechanisch mit Taster
[] bg5o	Bu1	Stereo-Klinkenbuchse3,5mm Printausführung
[] bg5o	P1	10Klin ALPS
[] bg5o	P2	10Klin ALPS
[] bg5o	P3	100Klin ALPS
[] bg5o	IC1	ATMEGA1284P DIL-40
[] DSP1		DOGS102-6 EA DOGS102W-6 ntungskörper "amber" EA LED39X41-A

Bu2 braucht zur Zeit nicht bestückt zu werden. Sie soll bei möglichen Erweiterungen die Steuerung von externen Geräten über eine RS232 Schnittstelle ermöglichen.

TBD Bedienung Digitalteil.

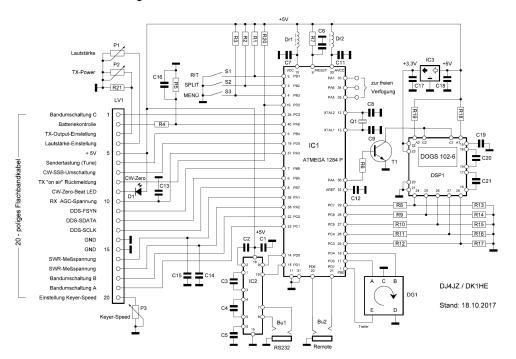


Ende Anleitung Digitalteil

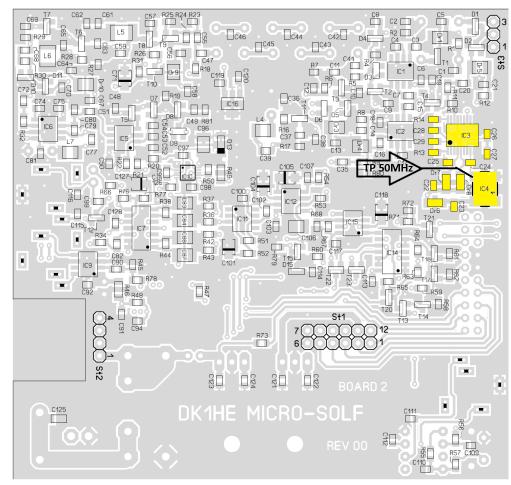

Baugruppe 6 DDS VFO auf Board 2

[] bg6u	C27	100nF	0805	X7R	[] bg6u	C29	100nF	0805	X7R
[] bg6u	C22	100nF	0805	X7R	[] bg6u	C24	100nF	0805	X7R
[] bg6u	C25	100nF	0805	X7R	[] bg6u	C28	10nF	0805	X7R
[] bg6o	C34	10nF	0805	X7R	[] bg6u	C23	10nF	0805	X7R
[] bg6u	C26	10nF	0805	X7R	[] bg6o	R3	220R	805	
[] bg6o	R15	220R	805		[] bg6u	R14	220R	805	
[] bg6o	C33	33pF	0805	NP0	[] bg6o	C30	39pF	0805	NP0

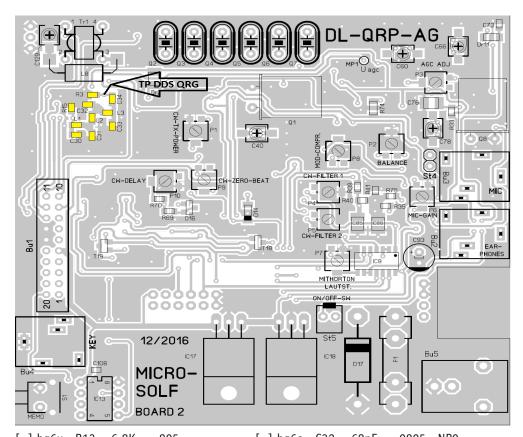

[] bg6u	R13	6,8K	805	[] bg6o (C32	68pF	0805	NP0
[] bg6o	C31	68pF	0805 NP0	[] bg6o	L1	1,8μΗ	0805	Murata
[] bg6o	L3	1,8µH	0805 Murata	[] bg6u	Dr6	10μΗ	Ferrit	1206
[] bg6u	Dr7	10μΗ	Ferrit 1206	[] bg6u	Dr8	10μΗ	Ferrit	1206
[] bg6o	L2	2,2µH	0805	[] bg6u]	IC3	AD9834	TSSOP-	-20


MD-Quarzoszillator 50MHz 7x5mm 5V

Test Baugrupp 6:

[] bg6u IC4

- [] Schließe die Spannungsversorgung an
- [] Schalte den Micro-Solf über ST5/Bd2 ein
- [] Wenn du die Möglicheit hast die Frequenz zu zählen, dann prüfe am TP 50 MHz ob dort 50MHz anliegen

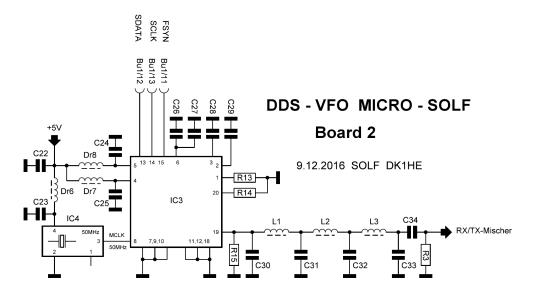
[] Stelle über das Menü ein Band / eine Frequenz ein und messe am TP DDS QRG die aus-



gegebene Frequenz. Wenn du keinen Frequenzzähler besitzt dann verbinde den Testpunkt mit einem geeigneten Empfänger und höre damit die eigestellte Frequen ab.


[] Der DDS generiert die eingestellte Frequenz

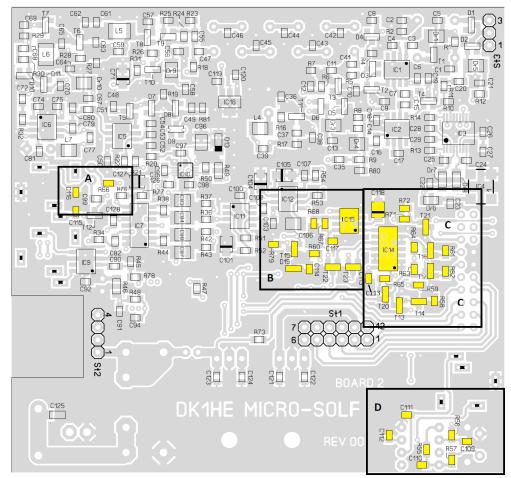Weiter mit Baugruppe 7, RX/TX Schaltstufen



Baugruppe 7, RX/TX Schaltstufen

[] bg7uC	C118	0,47μF	Tantal	SMD Gr.A			
[] bg7oC	C108 100nF	0805 X	7R	[] bg7uC	C113 100nF	0805	X7R
[] bg7uB	C114 100nF	0805 X	7R	[] bg7uB	C117 100nF	0805	X7R
[] bg7uB	R68 10K	805		[] bg7uD	R55 10K	805	
[] bg7uD	C111 10nF	0805 X	7R	[] bg7uA	C115 10nF	0805	X7R
[] bg7uD	C109 10nF	0805 X	7R	[] bg7uD	C110 10nF	0805	X7R
[] bg7uD	C112 10nF	0805 X	7R	[] bg7uA	C116 10nF	0805	X7R

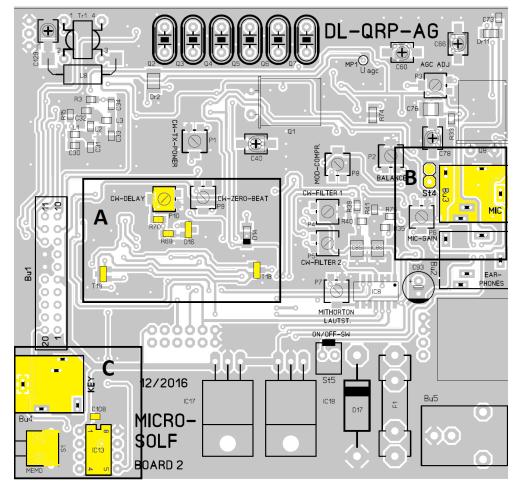

[] bg7uC	R58	12K	805	[] bg7uC	R72	12K	805
[] bg7uD	R57	150R	805	[] bg7uC	R63	18K	805
[] bg7uC	R64	18K	805	[] bg7uD	R56	1K	805
[] bg7uA	R66	2,2K	805	[] bg7uB	R79	3,9K	805
[] bg7uC	R61	33K	805	[] bg7uC	R62	33K	805
[] bg7uC	R59	39K	805	[] bg7uC	R71	39K	805
[] bg7uB	R60	47K	805	[] bg7oA	R69	5,6K	805
[] bg7oA	P10	500K	SMD	[] bg7oA	R70	56K	805

